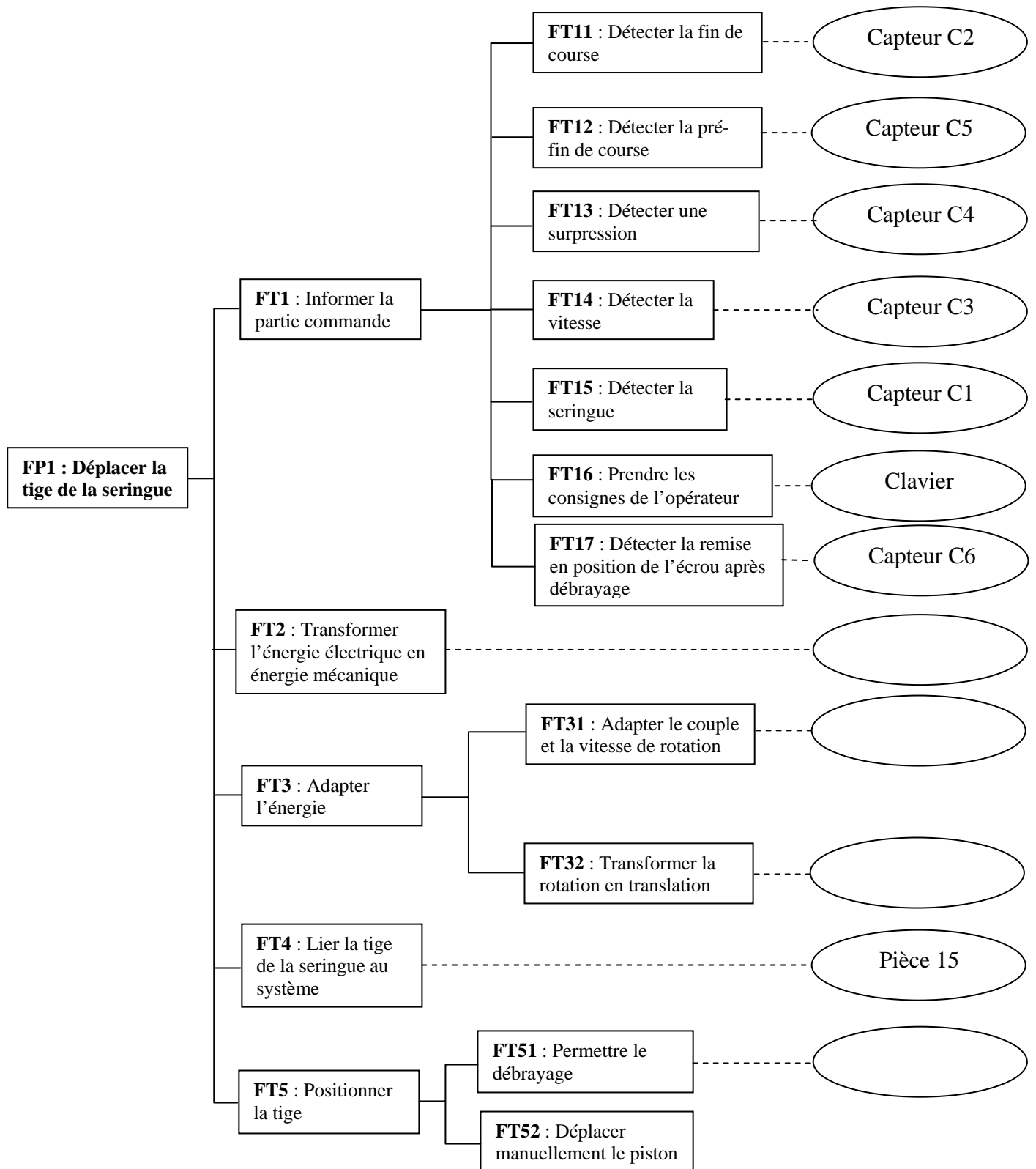


Document réponse DR1




Réponses questions 2.1.4. à 2.3.5.

Effort (N)	Vcapt(mV)	VC (V)	N(décimal)	N(binaire)	N(hexadécimal)	Alarme*
0						
10N	0,67			00001000		
30N		0,46				
50N			40			

* : M=marche ou A=arrêt

Réponses questions 3.1.1. à 3.4.1.

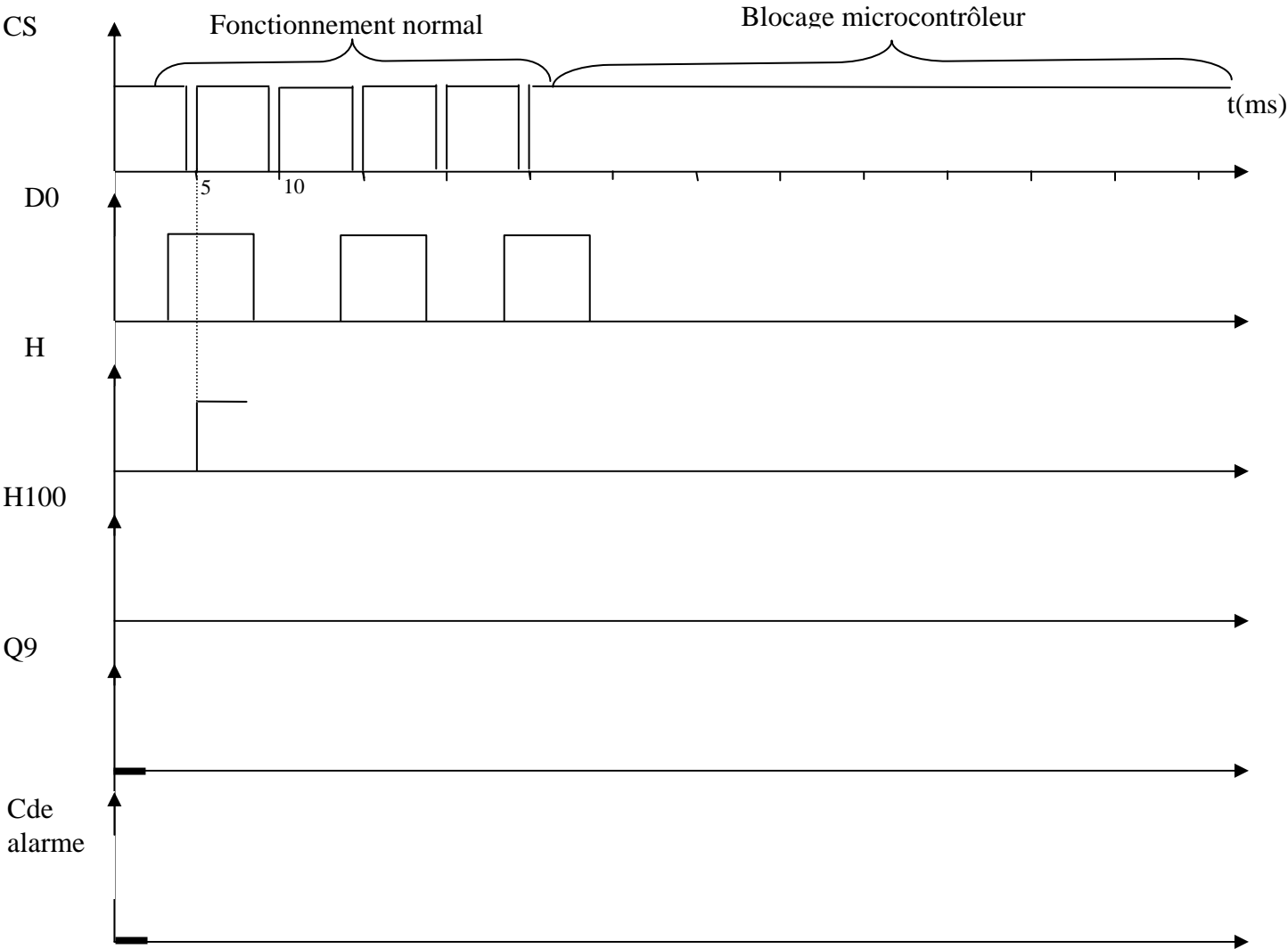

Question 3.2.3.

Nombre d'impulsions d'horloge	Q13	Q12	Q11	Q10	Q9	Q8	Q7	Q6	Q5	Q4	Q3	Q2	Q1	Q0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 (2 ⁰)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
16 (2 ⁴)	0	0	0											
32 (2 ⁵)	0	0	0											
(2 ⁹)	0	0	0											

Question 4.2.2.

