

CHAÎNE D'ÉNERGIE : Circulation de l'énergie électrique

1/- Trace, à main levée, **le câblage** des éléments du circuit électrique de la maquette :



La pile



L'interrupteur



La Del

2/- Complète les espaces avec la nature de l'énergie qui **sort** et celle qui **entre** dans l'élément du circuit électrique de la maquette (énergie lumineuse, énergie électrique)



La pile

Énergie



L'interrupteur

Énergie



La Del

Énergie

3/- Complète les cases avec **les verbes** suivants :

Convertir l'énergie électrique

Distribuer l'énergie électrique en énergie lumineuse

Alimenter le circuit en énergie électrique



La pile



L'interrupteur



La Del