
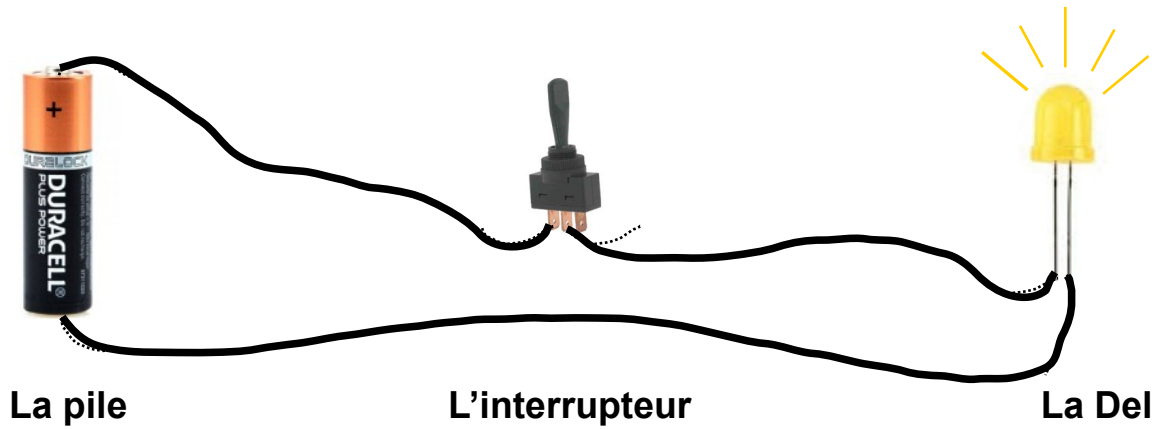


CHAÎNE D'ÉNERGIE : Circulation de l'énergie électrique

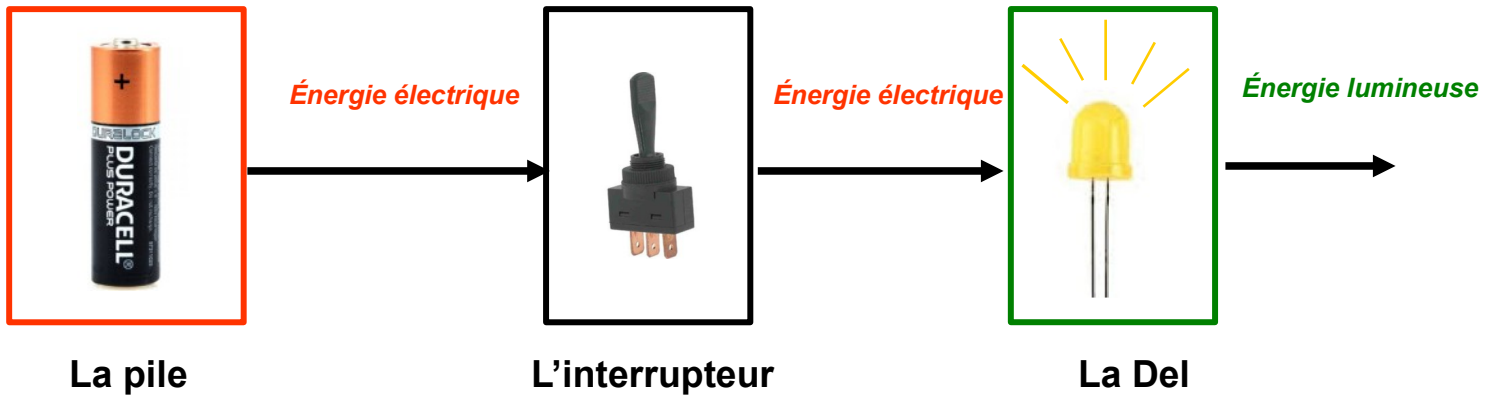1/- Trace, à main levée, **le câblage** des éléments du circuit électrique de la maquette :



2/- Complète les espaces avec la nature de l'énergie qui **sort** et celle qui **entre** dans l'élément du circuit électrique de la maquette (énergie lumineuse, énergie électrique)



3/- Complète les cases avec **les verbes** suivants :

Convertir l'énergie électrique

Distribuer l'énergie électrique en énergie lumineuse

Alimenter le circuit en énergie électrique

