

COMMENT PILOTER UN ÉCLAIRAGE INTELLIGEMENT ?



Nom prénom :



FONCTIONNEMENT RÉEL DU SYSTÈME



Si détection nuit : Signal = 1
Si détection jour : Signal = 0



Si non détection présence : Signal = 0
Si détection présence : Signal = 1



Signal = 0 : Eteindre lampe
Signal = 1 : Allumer lampe

Lire l'état logique <Saisie libre> sur la broche D2

D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D0

= 1



Mettre la led blanche sur la broche D? à haut

haut
bas


Signal = 1

Signal = 0


Détecteur de Nuit

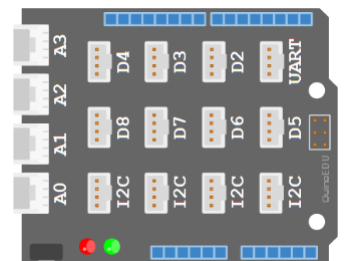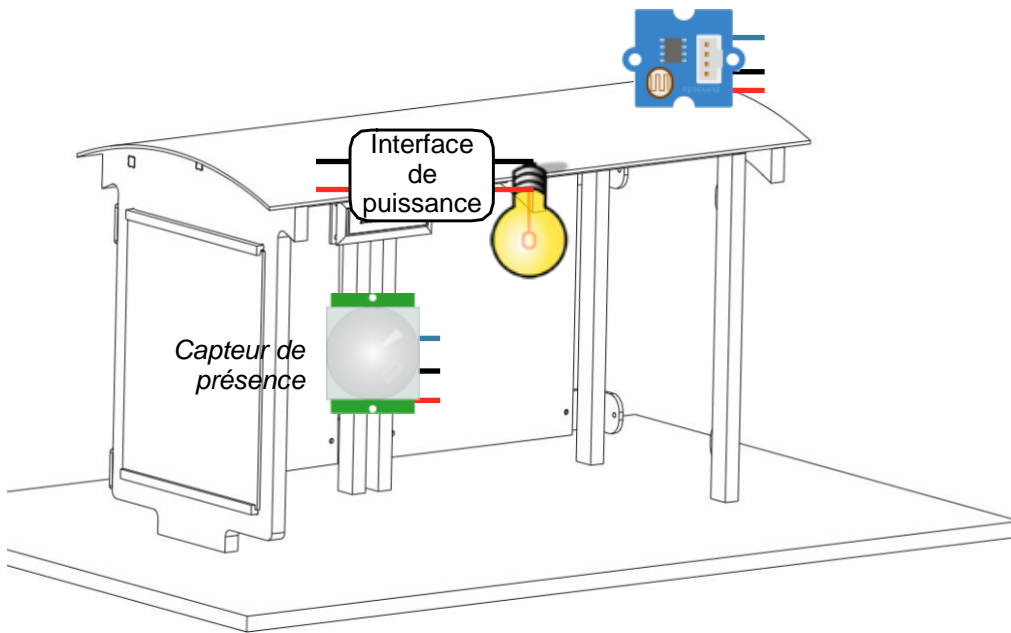

Interface programmable

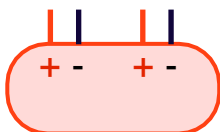


Alimentation puissante

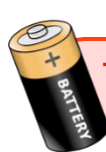

Alimentation faible

Interface
programmable

Microcontrôleur

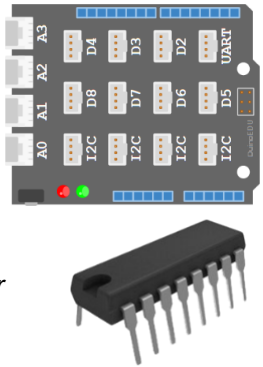

Ports	Solutions techniques
D2	
D3	
D4	
D5	
D6	
D7	
D8	